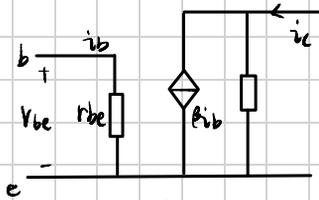


BJT管低频小信号模型

最简模型




只适用于低频小信号条件
变化量或交流分量
模型中的参数只点有效,不是固定参数

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} = r_{bb'} + \frac{V_T}{I_{BQ}}$$

若是准共射,射极上的电阻会降低增益(负反馈作用)

共射极放大电路

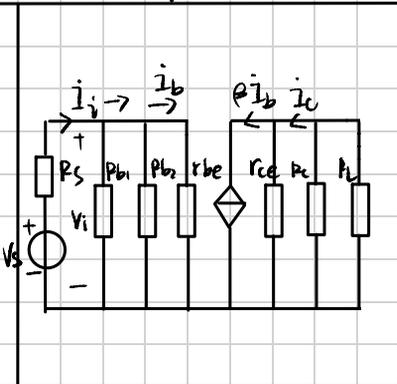


$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\beta I_b R_c \parallel R_L}{I_b \cdot r_{be}} = -\frac{\beta R_c'}{r_{be}}$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{V_i}{\frac{V_s + V_i}{R_{b1} + R_{b2}} + \frac{V_i}{r_{be}}} = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel r_{be}$$

经交流分析,此时 $I_b = 0, \beta I_b = 0$

$$\therefore R_o = \frac{V_o'}{I_o'} = R_c \parallel r_{ce} \approx R_c \text{ (外加法)}$$

共集极放大电路

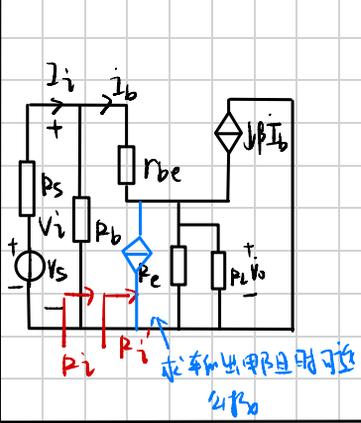

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{(1+\beta) I_b R_L'}{I_b [r_{be} + (1+\beta) R_L']} = \frac{(1+\beta) R_L'}{r_{be} + (1+\beta) R_L'} \leq 1$$

$(1+\beta) R_L' \gg r_{be} \Rightarrow A_v \approx 1$


$$R_i' = \frac{V_i}{I_b} = \frac{I_b (r_{be} + (1+\beta) R_L')}{I_b} = r_{be} + (1+\beta) R_L'$$

$$R_i = R_i' \parallel R_b$$

$$R_o' = \frac{V_o'}{I_o'} = \frac{(r_{be} + R_b \parallel R_s) I_b}{(1+\beta) I_b}$$

$$R_o = R_e \parallel R_o' = R_e \parallel \frac{r_{be} + R_b \parallel R_s}{1+\beta}$$

共基极放大电路

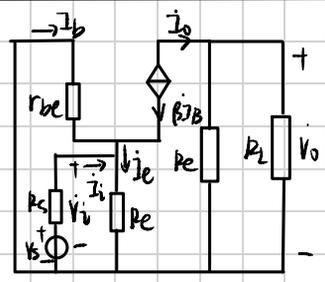

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\beta I_b R_L'}{-I_b r_{be}} = \frac{\beta R_L'}{r_{be}}$$


$$R_i' = \frac{V_i}{I_e} = \frac{-I_b r_{be}}{-(1+\beta) I_b} = \frac{r_{be}}{1+\beta}$$

$$R_i = R_e \parallel R_i' = R_e \parallel \frac{r_{be}}{1+\beta}$$

$$I_b r_{be} + (1+\beta) I_b \times R_e \parallel R_s = 0 \Rightarrow I_b = 0$$

$$\therefore R_o \approx R_c$$

FET管低频小信号模型

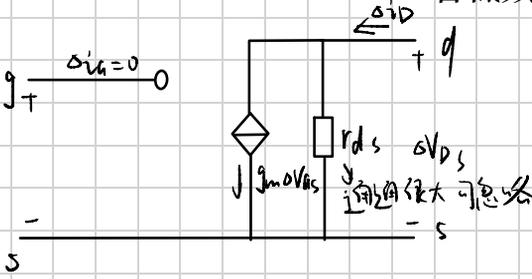


只适用于低频小信号条件

变化量或交流分量

模型中的参数与Q点有关, 不是固定常数

共源极放大电路

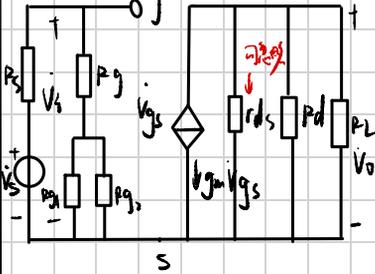


$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-g_m v_{gs} R_{d_s} \parallel R_L \parallel R_L}{V_{gs}} = -g_m R_L$$

$$R_i = R_g \parallel R_{g1} \parallel R_{g2}$$

$$R_o = \frac{V_o}{I_o} = R_{d_s} \parallel R_L \parallel R_L$$

共漏极放大电路

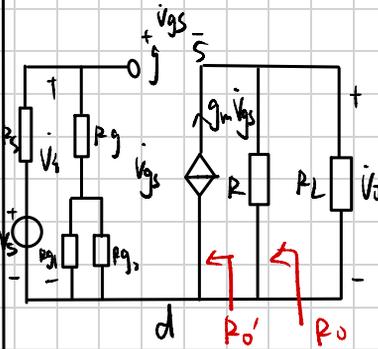


$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{g_m v_{gs} R_L'}{v_{gs} + g_m v_{gs} R_L'} = \frac{g_m R_L'}{1 + g_m R_L'}$$

$$R_i = R_g \parallel R_{g1} \parallel R_{g2}$$

$$R_o' = \frac{V_o'}{I_o'} = \frac{V_o'}{-g_m v_{gs}} = \frac{-V_{gs}}{-g_m V_{gs}} = \frac{1}{g_m}$$

$$R_o = R \parallel \frac{1}{g_m}$$

共栅极放大电路

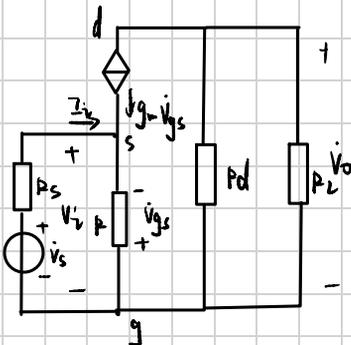

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{g_m v_{gs} R_L}{-v_{gs}} = g_m R_L$$

$$R_i' = \frac{V_i}{I_i} = \frac{-V_{gs}}{-g_m v_{gs}} = \frac{1}{g_m}$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = R \parallel \frac{1}{g_m}$$

$$R_o = R_d$$

放大电路三种组态性能指标的比较

	电压增益	输入电阻	输出电阻
共射 (CE) 共源 (CS)	反相 , 大于 100 几---几十	几百--几千欧 几兆欧	几百--几千欧 几百--几千欧
共集 (CC) 共漏 (CD)	同相 , 均小于 1	几十--几百千欧 几兆欧	最小可达几十欧 几百欧
共基 (CB) 共栅 (CG)	同相 , 大于 100 几---几十	最小可达几十欧 几百欧	几百--几千欧 几百--几千欧